<u>מבחן מועד א' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"ט</u>

מרצה : אורי כץ

מספר קורס : 83335

משך המבחן : שלוש שעות


הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. **הסבירו בקצרה כל שלב בתשובתכם!** תשובה לא נכונה ללא הסבר לא תזכה לניקוד.
4. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת.

בהצלחה!

שאלה 1: (30 נקודות)

נתון המעגל הבא:

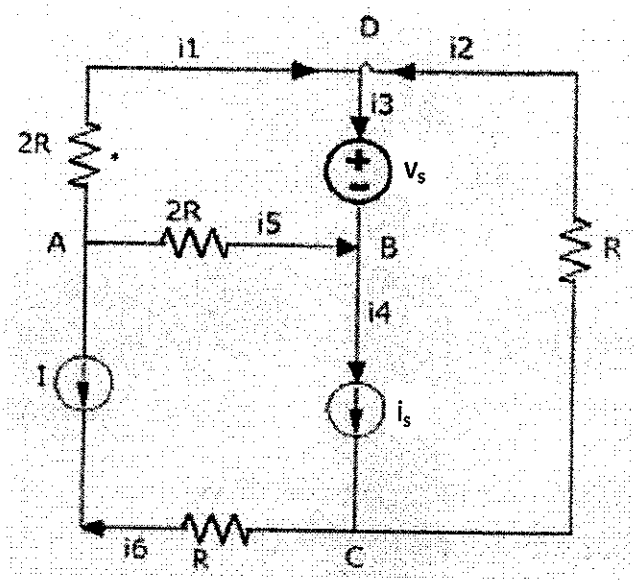

מומלץ לפתור את הסעיפים לפי הסדר. יש להשתמש בנתונים הפרמטריים המופיעים במעגל, אלא אם התבקשתם אחרת.


א. (10 נק') חשבו את ההספק הנצרך/מסופק ע"י מקור המתח v_s. רשמו תשובתכם כביטוי של R, i_s, v_s, I. הצעה: פתרו ע"י סופרפוזיציה של שלושת המקורות (לא חובה לפתור בדרך זו).

ב. (7 נק') נתון כי: $I=2A, R = 1\Omega, v_s = 10V, i_s = 12A$. מהו ההספק הנצרך/מסופק ע"י מקור המתח? האם מקור המתח צורך או מספק הספק (האם מתבזבז או מסופק הספק למעגל ע"י מקור המתח)?

ג. (13 נק') חזור על סעיף ב' כאשר $v_s = 10\cos(\omega t)$, מהו <u>ההספק הרגעי</u> $P(t)$ ומהו <u>ההספק הממוצע</u> הנצרכים/מסופקים ע"י המקור v_s? האם המקור צורך או מספק הספק למעגל בממוצע? (הנחיה: חשבו את ההספק הממוצע מתוך ההספק הרגעי)

שאלה 2: (35 נקודות)

נתון המעגל הבא:

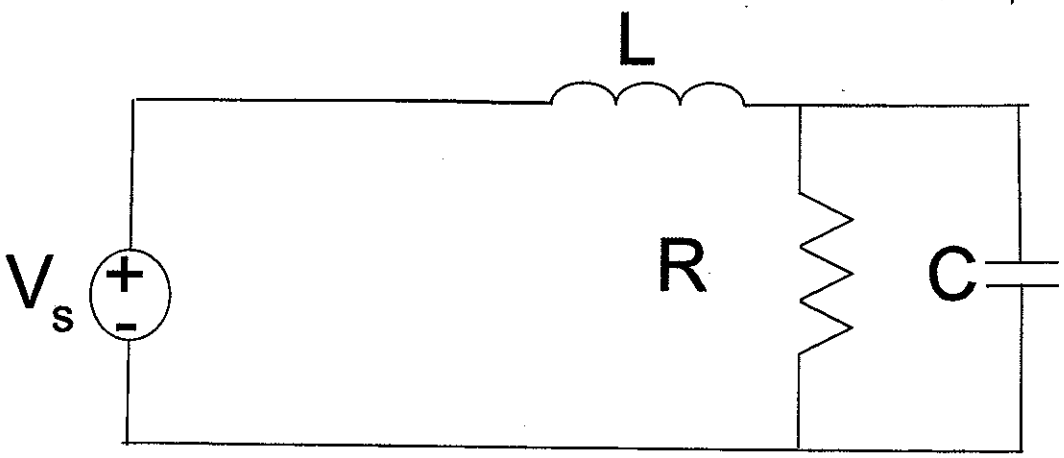

א. (8 נק') רשמו משוואה דיפרנציאלית למתח על הקבל (הנחיה: הביעו את הזרם דרך R באמצעות מתח הקבל).

ב. (10 נק') בהינתן כי המעגל הוא **בתת-ריסון** ונתונים תנאיי-ההתחלה על הקבל והסליל: $i_L(0) = i_0$, $v_c(0) = 0$, ונתון כי **המקור מאופס ($V_s(t)=0$)**. רשמו את הפתרון עבור מתח הקבל כפונקציה של הזמן (הנתון בדף הנוסחאות), מצאו ובטאו במפורש את הקבועים השונים בפתרון (בשימוש ב i_0 ,R, L,C), כך שהפתרון יקיים את תנאיי ההתחלה הנתונים והתנאי על מקור המתח.

ג. (2 נק') נתון כי R=6Ohm, L=1μH, C=1μF, מהו גורם הטיב של המעגל?


ד. (4 נק') בהינתן הנתונים שבסעיף ג' וכי $i_0 = 1A$ שרטטו את הפתרון שמצאתם בסעיף ב'. חשבו במפורש (מספרית) את הזמנים הרלוונטיים לאוסילציה בודדת, ולדעיכת מעטפת אמפליטודת האוסילציות ל-1/e מערכה המקסימאלי, וציינו אותם על-גבי השרטוט. ודאו כי השרטוט ששרטתם מייצג נכונה את הזמנים הנ"ל.

ה. (8 נק') כעת נתון כי מקור המתח הוא מדרגה: $v_s(t) = V_0 u(t)$ (V_0 קבוע). רשמו את **הפתרון המלא** ל $v_c(t)$ כאשר נתונים אותם תנאי ההתחלה שבסעיף ב'. (רמז: השתמשו בפתרון של סעיף ב')

ו. (3 נק) מעוניינים להקטין את מספר האוסילציות שהמעגל מבצע לפני שמתייצב על ערך המתח הסופי. בהינתן המשוואה שמצאתם בסעיף א' - האם יש להגדיל או להקטין את ערך הנגד בכדי להגשים מטרה זו?

שאלה 3: (35 נקודות)

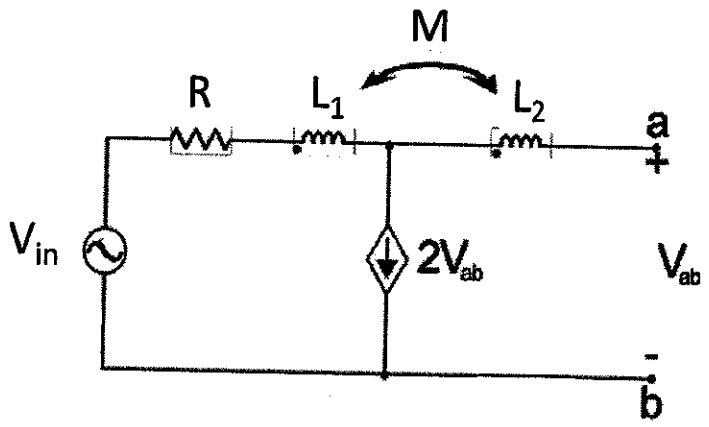1. נתון המעגל הבא **<u>במצב סינוסי עמיד</u>**:



$$V_{in} = 5\cos(\omega t)\,,\omega = 1\frac{rad}{sec}$$

א. (13 נק') מצאו את שקול תבנין בין ההדקים a,b. (שימו לב להשראות ההדדית! M)

ב. (5 נק') נתון כי: $R=4Ohm,\ L_1=4H,\ L_2=2H,\ M=1H$. איזה עומס יש לחבר בין ההדקים a ו-b כדי לקבל העברת הספק ממוצע מקסימלית אל העומס?

ג. (5 נק) מהו ההספק המתבזבז על העומס?

ד. (6 נק') בהינתן כי העומס שחישבתם בסעיף ב' ממומש ע"י חיבור בטור של שני רכיבים פסיביים (R,L או C) מהם רכיבים אלו ? חשבו מהם ערכי ההתנגדות/קיבול/השראות שלהם.


ה. (6 נק') חשבו את פונקציית התמסורת של המתח על העומס $H(j\omega) = \frac{\tilde{V}_{ab}}{\tilde{V}_{in}}$ בתדר $\omega = 1\frac{rad}{sec}$, כאשר העומס הנ"ל מחובר.

דף נוסחאות לקורס מבוא להנדסת חשמל – עמוד מס' 1

חיבור רכיבים בטור ובמקביל


רכיב	חיבור טורי	חיבור מקבילי
נגדים	$R_T=\sum_n R_n$	$\frac{1}{R_T}=\sum_n \frac{1}{R_n}$
קבלים	$\frac{1}{C_T}=\sum_n \frac{1}{C_n}$	$C_T=\sum_n C_n$
סלילים	$L_T=\sum_n L_n$	$\frac{1}{L_T}=\sum_n \frac{1}{L_n}$

חיבור מקורות מתח בטור

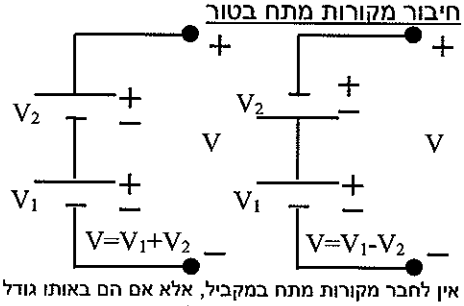

אין לחבר מקורות מתח במקביל, אלא אם הם באותו גודל

חיבור מקורות זרם במקביל

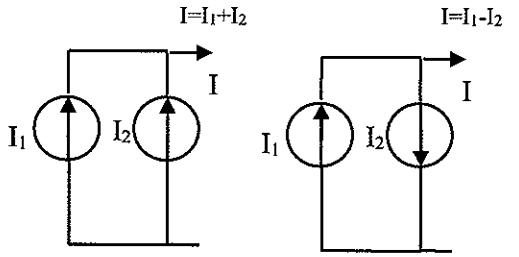

אין לחבר מקורות זרם בטור, אלא אם הם באותו גודל

חוקי קירהוף (Kirchoff)

KCL: סכום הזרמים הנכנסים/ יוצאים מצומת הוא אפס.

KVL: סכום המתחים על לולאה הוא אפס.

קשרי מתח-זרם על רכיבים:

נגד - $V=I\cdot R \Leftrightarrow I=V\cdot G$ (חוק אוהם).

קבל - $V_C(t)=\frac{1}{c}\int_{-\infty}^{t} I_C\,dt'=V_{C0}+\frac{1}{c}\int_{0}^{t} I_C\,dt'$, $I_C(t)=c\frac{dv_C}{dt}$

סליל - $I_L(t)=\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} V_L\,dt'=I_{L0}+\frac{1}{L}\int_{0}^{t} V_L\,dt'$, $V_L(t)=L\frac{dI_L}{dt}$

צורות גל

פונקצית הלם (Impulse / Delta) - δ:

$$\delta(t-t_0)=\begin{cases}\infty & t=t_0\\ 0 & t\neq t_0\end{cases},\ \delta(t)=\frac{dU(t)}{dt}\Rightarrow\int_{0-}^{0+}\delta(t)dt=1$$

פונקצית דובלט: $\delta(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta'(t')dt'$ $\qquad \delta'(t)=\frac{d}{dt}\delta(t)$

פונקצית מדרגה (Unit) - u (שווה ל-0 או 1):

$$u(t-t_0)=\begin{cases}0 & t<0+t_0\\ 1 & t\geq 0+t_0\end{cases}$$

מתקיים הקשר: $\delta(t)=\frac{d\,u(t)}{dt}$ $\qquad u(t)=\int_{-\infty}^{t}\delta(t')dt'$

תכונות פונקצית הלם:

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(t)\delta(t-t_0)dt=f(t_0),\quad f(t)\delta(t)dt=f(0)\cdot\delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt=f(0)\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=f(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t-\tau)\delta(\tau)d\tau=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\cdot\delta(t-\tau)d\tau$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta^{(n)}(t)dt=(-1)^n f^{(n)}(0),\quad \delta(at+b)=\frac{1}{|a|}\delta(t+\frac{b}{a})$$

פונקצית ראמפ (Step) – r (רציפה):

$$r(t)=tu(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ t & t\geq 0\end{cases}$$

$$ar(t-t_0)=r[a(t-t_0)]=\begin{cases}0 & t<t_0\\ a(t-t_0) & t\geq t_0\end{cases}$$

מתקיים: $r(t)=\int_{-\infty}^{t}u(t')dt'$ $\qquad u(t)=\frac{d\,r(t)}{dt}$

$$\delta'(t)\Leftrightarrow\delta(t)\Leftrightarrow u(t)\Leftrightarrow r(t)$$

פונקצית פולס (Pulse) - p:

$$p(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 1/\Delta & 0<t<\Delta\\ 0 & t>\Delta\end{cases}\Rightarrow\int_{-\infty}^{+\infty}P(t)dt=1$$


$$p_\Delta(t)=\frac{u(t)-u(t-\Delta)}{\Delta},\ \delta(t)=\lim_{\Delta\to 0}p(t+\Delta/2)$$

רכיבים לא ליניאריים בקירוב אות קטן

עבור קשר מתח-זרם לא ליניארי $i=g(v)$. ניתן למצוא נקודת עבודה, וסביבה לבצע קירוב טיילור עבור שינויי אותות קטנים. ההנחה היא שעבור שינויים קטנים ניתן לתאר את הקשר בין המתח לזרם בצורה ליניארית. אם נתון מתח מקור DC E ובנוסף מקור משתנה בזמן V_s וכמו כן מתקיים $V_s<<E$ אז ניתן לפתור את הבעיה באופן הבא:

1. מוצאים את נק' העבודה עבור E בלבד: $V_0(E),I_0(E)$ (אותות DC).
2. מחשבים את קירוב טיילור: $\frac{1}{R}=\left.\frac{\partial g}{\partial v}\right|_{v=v_0}$
3. מחליפים את האלמנט הלא ליניארי בנגד R שנמצא ומוצאים את V_1,I_1 (האותות המשתנים בזמן).
4. לקבלת הפתרון הכולל: $V(t)=V_0+V_1(t),I(t)=I_0+I_1(t)$


דיודה:

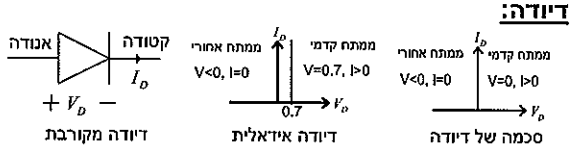

אופיין דיודה מדויק: $I_D=I_0\left[\exp\left(\frac{V_D}{nV_T}\right)-1\right]$ · בטמפרטורת החדר

$$V_T=0.026[volt]$$


מחלק מתח

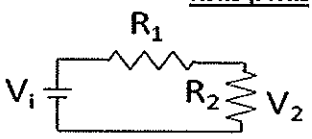

$$V_2=V_i\ R_2/(R_1+R_2)$$

דף נוסחאות לקורס מבוא להנדסת חשמל – עמוד מס' 2

מחלק זרם

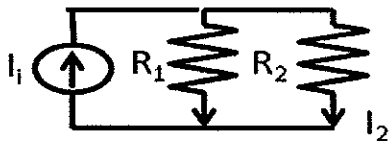

$$I_2 = I_i \; R_1/(R_1+R_2)$$

הספק ואנרגיה

הספק רגעי: $P = V \cdot I = I^2 R = \frac{V^2}{R}\,[watt]$

$P<0$ - הרכיב מספק אנרגיה, $P>0$ - הרכיב צורך אנרגיה.

הערה: הגדרות אלה נכונות כאשר:א) הזרם נכנס לרכיב מההדק החיובי ויוצא מהשלילי ב) הזרם נכנס למקור המתח מההדק החיובי ויוצא מהשלילי

האנרגיה האגורה בקבל או סליל: $W = \int_{-\infty}^{t} P dt = \int_{-\infty}^{t} V(t)\cdot I(t)\; dt \;\; [J]$

עבור קבל מתקבל: $W_C = \frac{1}{2}\; cv_{(t)}^2 \;\; [J]$ עבור סליל מתקבל: $W_L = \frac{1}{2}\; LI_{(t)}^2 \;\; [J]$


פתרון מעגלים ע"י שקול תבנין / נורטון:

1. חישוב התנגדות כללית ($R_{th} = R_n$) ע"י קיצור מקורות מתח, ניתוק מקורות זרם. דרך נוספת (א): ניתן לחשב לפי הנוסחא: $R_{th} = R_N = \frac{V_{th}}{I_N} = \frac{V_{o.c}}{I_{s.c}}$.

דרך נוספת (ב): סילוק מקורות. הוספת מקור בוחן(מתח/זרם),מציאת הזרם/מתח עליו (עם זרמי חוגים למשל) כפונקציה של המתח ושימוש בחוק אוהם: $R = \frac{V_s}{I_s}$

2. שימוש בסופרפוזיציה למציאת המתח:
   א. ניתוק כל מקור זרם בנפרד וחישוב המתח.
   ב. קיצור כל מקור מתח בנפרד וחישוב המתח.
   ג. חיבור המתחים לקבלת $V_{th} = V_{OC}$.
3. בשקול תבנין מקור המתח הוא $V_{TH}=V_{OC}$ בשקול נורטון מקור הזרם הוא $I_n = I_{SC}$.

מעבר בין שקול נורטון לשקול תבנין:

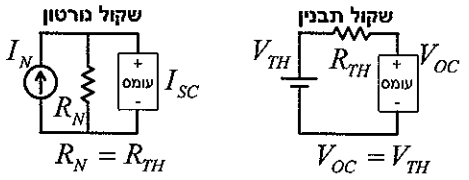

במעבר מתבנין לנורטון ולהיפך: $V_{TH} = I_N R$

זרמי חוגים (Mesh Currents) - למציאת זרם

$$\begin{bmatrix} R \\ n\times n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I \\ 1\times n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \\ 1\times n \end{bmatrix}$$

1. n - מספר החוגים (לולאות).
2. נמיר מקורות זרם למקורות מתח.
3. מגדירים את כל זרמי החוגים בכיוון השעון.
4. על אלכסון מטריצת R - סכום ההתנגדויות בחוג i = R_{ii}.
5. המטריצה סימטרית וסכום ההתנגדויות המשותפות לחוג i ו- j הוא $R_{ij} = R_{ji}$ **בסימן מינוס.**
6. בוקטור המתח – כותבים את סכום מקורות המתח בלולאה, כאשר מקור מתח ילקח בחיוב אם זרם החוג יוצא מההדק החיובי שלו.
7. לא נפתור בשיטת זרמי חוגים מעגל בעל יותר ממקור זרם אחד ללא נגד מקבילי.
8. כדי לבדוק את הפתרון – נחשב באחת הלולאות את סכום המתחים ונצפה לקבל 0.

הערה: שיטה זו לא עובדת עם מקורות מבוקרים, במקרה זה צריך להגיע למטריצה ממשוואות קירכהוף.

מתחי צמתים (Node Voltages) - למציאת מתח

n+1 - מספר הצמתים.

1. נגדיר צומת ייחוס (הארקה). (מומלץ לבחור צומת אליו מחוברים מספר מקורות מתח)
2. סמנו מתחים לכל הצמתים $V_1 \ldots V_n$
3. רשמו KCL לכל צומת תוך שימוש ביחסי I – V של הרכיבים שבין הצמתים כך שכל הזרמים מבוטאים ע"י מתחי הצמתים.

במעגלים פשוטים יחסית בהם אין מקורות מתח בין הצמתים, אין בבעיה יותר ממקור מתח אחד ללא נגד טורי, אין בבעיה מקורות מבוקרים או אלמנטים מצומדים ניתן לכתוב את המשוואות במטריצת מוליכויות, G:

$$\begin{bmatrix} G \\ n\times n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V \\ 1\times n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 1\times n \end{bmatrix}$$

1. נמיר מקורות מתח למקורות זרם.
2. אלכסון מטריצת G סכום המוליכויות המתחברות לצומת i = G_{ii}
3. מחוץ לאלכסון, המטריצה סימטרית ו $G_{ij} = G_{ji}$ הוא סכום המוליכויות בין הצומת i ל- j **בסימן מינוס.**
4. בוקטור הזרמים – כותבים את סכום הזרמים הנכנסים לצומת ע"פ מקורות הזרם, כאשר זרם נכנס לצומת יסומן ב "+", זרם יוצא מצומת יסומן כ "-".

ניתן לבדוק את הפתרון ע"י חישוב סכום הזרמים בכל צומת - נצפה לקבל 0.

מעגלים מסדר ראשון

דרך כללית לפתרון:

1. נגיע למד"ר ע"י משוואות KCL, KVL או ע"י שימוש בשיטת S.
2. פתרון ZIR (Zero Input Response):
   א. אין מקור (מקצרים מקור מתח, מנתקים מקור זרם) = פתרון הומוגני בלבד. יש רק תנאי התחלה.

$$\left.\begin{matrix} y'+s\cdot y=0 \\ y(0^-)=K \end{matrix}\right\} y(t) = Ke^{-st}$$

הערה: ת.ה ב- 0^- שווים לת.ה ב- 0^+ כי 0 היא פונקציה קבועה – חסומה ורציפה.

3. פתרון ZSR (Zero State Response):
   א. יש מקור.
   ב. תנאי התחלה שווים לאפס.
   ג. קיים פתרון הומוגני + פרטי.

$$\left.\begin{matrix} y'+s\cdot y=f_{(t)} \\ y(0^-)=0 \end{matrix}\right\} y^{ZSR}(t) = (y_P + y_H)\cdot U_{(t)}$$

   ד. הפתרון ההומוגני דומה בצורתו ל- ZIR:

$$y_H = Ne^{-st}$$

   ה. הפתרון הפרטי:
   - מקור מסוג $\sin(\omega_0 t)$ או $\cos(\omega_0 t)$ יגרור תגובה מסוג:

$$y_p = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$$

   - מקור מסוג $a\cdot t^2$ יגרור תגובה מסוג: $y_p = b\cdot t^2 + c\cdot t + d$

   - מקור קבוע (DC) יגרור תגובה מסוג $y(t) = a$

מציאת קבועים: פתרון פרטי מקיים המד"ר (אך לא את תנאי ההתחלה). פתרון מלא (פרטי+הומוגני) מקיים גם את המד"ר וגם את תנאי ההתחלה.

4. פתרון כללי: $y = y_{ZSR} + y_{ZIR}$

מעגל מסדר ראשון עם ערור הלם: $p\cdot y'+q\cdot y = h\cdot\delta(t)$

ראשית, יש למצוא פתרון ZIR.

לגבי פתרון ה- ZSR קיימות 3 דרכים:

1. פתרון כערור מדרגה וגזירת פתרון ה- ZSR.
2. המרה לבעיה הומוגנית עם ת.ה חדשים: $\begin{matrix} p\cdot y'+q\cdot y=0 \\ y(0^+)=? \end{matrix} \; (t>0)$

   נבצע אינטגרל $\int_{0^-}^{0^+}(\;)dt$ על המד"ר המקורית ונקבל: $y(0^+) = \frac{h}{p}$

3. פתרון ישיר של בעיית ה- ZSR. (הצבה y_p באופן כללי,בתוספת ההומוגני, הצבה במדר,השוואת מקדמים ומציאת הפתרון).

הערות כלליות:

1. עבורZSR מתקימות תכונות הלינאריות ואי תלות תגובת המערכת בזמן:
אם נתון ש- $f(t)$ בכניסה גורר $g(t)$ ביציאה אז:
   א. סופרפוזיציה: $\sum$ על ערורים גורר $\sum$ על המוצא. **ניתן לעשות סופרפוזיציה למקורות אך לא לת.ה.**
   ב. הזזה בזמן: $f(t-t_0)$ גורר $g(t-t_0)$.
   ג. גזירה: $\frac{df(t)}{dt}$ גורר $\frac{dg(t)}{dt}$.
   ד. אינטגרציה: $\int_0^t f(t')dt'$ גורר $\int_0^t g(t')dt'$.
   ה. לכל אופרטור לינארי: $G(af_1(t)+bf_2(t))=aG(f_1)+bG(f_2)$
2. **פרט לערור הלם ונגזרותיו מתקיים:**
רציפות מתח על קבל - $V_C(0^+)=V_C(0^-)$.
רציפות זרם על סליל - $I_L(0^+)=I_L(0^-)$
3. יש לכפול את ה-ZSR ב- $u_{(t)}$ לפני חיבור ל-ZIR.
4. היחידות של $RC;\frac{L}{R}\Leftarrow\sqrt{LC}$ [sec].
5. ב- ZSR: אם הפתרון הפרטי זהה בצורתו להומוגני – יש למצוא פתרון פרטי אחר (בד"כ יש לכפול את הפתרון הפרטי ב- t).
6. הנגזרת מהסדר הגבוה ביותר במד"ר תקבל תמיד את אי הרציפות מהאגף השני במשוואה.

מעגלים מסדר שני

מעגלים שבהם הזרם או המתח מתוארים ע"י משוואה דיפרנציאלית מהצורה הבאה:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2}+2\alpha\frac{dy(t)}{dt}+\omega_0^2y(t)=f(t)$$
$$y(0^-)=y_0$$
$$y'(0^-)=\dot{y}_0$$

$\alpha=\left[\frac{1}{\sec}\right]$ - קבוע הריסון של המעגל.

$\omega_0=\left[\frac{rad}{\sec}\right]$ - תדר התהודה של המעגל.

$Q=\frac{\omega_0}{2\alpha}$ - גורם האיכות של מד"ר מסדר 2.

הערה: Q מלמד עד כמה פתרון המשוואה אוסילטורי ולא דועך. (במקרה של תת ריסון: קצב דעיכה/תדר התנדנדות = זמן מחזור /זמן דעיכה =Q)
מספר אוסילציות לדעיכה ≈ Q

גישה לפתרון:

1. מציאת ת.ה מתאימים ב- 0^- וחישוב- Q,ω_0,α.
2. מציאת מד"ר:
3. ZIR:
   א. פולינום / משוואה אופיינית: $P(s)=s^2+2\alpha s+\omega_0^2=0$
   ב. שורשי הפולינום האופייני: $S_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$
   ג. מציאת פתרון הומוגני:

1 – ריסון יתר - $S_{1,2}$ שליליים, ממשיים ושונים זה מזה. מקרה זה מתקיים כאשר $Q<1/2\Leftarrow\alpha>\omega_0$. עבור מקרה זה, הפתרון הוא מהצורה

$$y_H=Ae^{S_1t}+Be^{S_2t}$$

2 – ריסון קריטי - $S_{1,2}$ שליליים, ממשיים וזהים. מקרה זה מתקיים כאשר $Q=1/2\Leftarrow\alpha=\omega_0$. עבור מקרה זה, הפתרון הוא מהצורה

$$y_H=Ae^{S_1t}+Bte^{S_2t}$$

3 – תת ריסון - $S_{1,2}$ מרוכבים. מתקיים כאשר $Q>1/2\Leftarrow\alpha<\omega_0$. עבור מקרה זה, הפתרון הוא מהצורה $y_H=e^{-\alpha t}(A\sin(\omega_d t)+B\cos(\omega_d t))$ כאשר .

$S_{1,2}=-\alpha\pm j\omega_d$; $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$. אם $\alpha\to 0$ אין ריסון כלל.

הערה: עבור ריסון יתר וריסון קריטי קיימות שתי צורות לפיתרון- דעיכה או אוסלציה בודדת שלאחריה דעיכה .

מציאת מד"ר ע"י אופרטור גזירה S:

הגדרה: אופרטור גזירה - $S\triangleq\frac{d}{dt}\Leftrightarrow\frac{1}{s}\triangleq\int_{-\infty}^{t}$

שלבי מציאת המד"ר

1. נפעיל שיטת מתחי צמתים / זרמי חוגים, כאשר מתייחסים לקבלים ולסלילים כנגדים ע"פ הקשרים הבאים:
נגד: $V(s)=RI(s)$ עכבת הנגד היא R
קבל: $V(s)=\frac{1}{sc}I(s)$ עכבת הקבל היא 1/sC
סליל: $V(s)=sLI(s)$ עכבת הסליל היא sL
2. ע"י כלל קרמר נמצא ביטוי למשתנה הרצוי.
3. מגיעים לפונקצית תמסורת:
4. כופלים במכנה, חוזרים למישור t (איפה שמופיע S גוזרים) ומקבלים את המד"ר.

קונבולוציה

שימוש: מציאת התגובה לעירור כלשהו, בעזרת התגובה להלם של המערכת הנתונה.

נתונה מערכת לינארית ב"ת בזמן – LTI.
כניסת המערכת: ערור – מקור מתח / זרם: $x(t)$.
מוצא המערכת: תגובה – מתח / זרם על רכיב: $y(t)$.
תגובת הלם (התגובה לערור הלם): $h(t)$.

$$y(t)_{Total}=y_{(t)}^{ZIR}+y_{(t)}^{ZSR}=y_{(t)}^{ZIR}+convolution$$

פתרון ZIR יימצא באופן רגיל.
פתרון ZSR יימצא ע"י קונבולוציה:

$$y_{(t)}^{ZSR}=x(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)\cdot h(t-\tau)\,d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}x(t-\tau)\cdot h(\tau)\,d\tau$$

מציאת פתרון ZSR בעזרת קונבולוציה:

1. בוחרים את h או x לפי נוחות – והופכים את הפונקציה על ציר τ.
2. מזיזים את הפונקציה שהפכנו לפי t, ורצים על כל הערכים האפשריים של t.
3. כאשר בתחום מסוים של t, יש חפיפה בין הפונקציות, מחשבים את אינטגרל הקונבולוציה (תחומי אינטגרציה - ע"פ התחום של t).
4. מחברים את כל תוצאות האינטגרלים וזהו הפיתרון.

תכונות הקונבולוציה:

1. $x*h=h*x$.
2. $x*(g+h)=x*g+h*x$.
3. $x(t)*\delta(t)=x(t)$.
4. $(h*x)'=h'*x=h*x'$.
5. אם: $y(t)=x(t)*h(t)$ אז: $x(t)*h(t-t_0)=y(t-t_0)$
6. עבור דובלט: $x'(t)*\delta(t)=x'(t)*\delta'(t)=x(t)$.
7. $x(t)*u(t)=x(t)*\int_{-\infty}^{t}\delta(t)=\int_{-\infty}^{t}x(t)*\delta(t)=\int_{-\infty}^{t}x(t)$
8. $x(t)*\sum h(t)=\sum[x(t)*h(t)]$
9. אם שתי מערכות בעלות תגובת הלם $h(t)_{eq}=h_1(t),h_2(t)$ מחוברות בטור, התגובה הכללית היא: $h(t)_{eq}=h_1(t)*h_2(t)$

הגדרות מספרים מרוכבים:

$$e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta, z=A_m\cdot\cos(\omega t+\theta)=\mathrm{Re}\left\{\hat{A}\cdot e^{j\omega t}\right\}$$
$$\hat{A}=A_m\cdot e^{j\theta}=A_m\angle\theta,\hat{A}=x+jy,\theta=\tan^{-1}\left(\frac{|\mathrm{Im}(\hat{A})|=|y|}{|\mathrm{Re}(\hat{A})|=|x|}\right)$$
$$A_m=\sqrt{x^2+y^2},x=A_m\cos\theta,y=A_m\sin\theta$$
$$A_1\angle\theta_1\square A_2\angle\theta_2=A_1A_2\angle(\theta_1+\theta_2),A_1\angle\theta_1/A_2\angle\theta_2=(A_1/A_2)\angle(\theta_1-\theta_2)$$

מצב סינוסי עמיד:

זהו המצב לאחר אינסוף זמן, כאשר התגובה הדועכת (הפתרון ההומוגני) כבר לא משפיעה וניתן להתבונן בפתרון העמיד (פתרון פרטי) בלבד.

אימפדנסים במצב סינוסי עמיד:

מציגים את כל הרכיבים במעגל בפאזורים ואימפדנסים (עכבות), ומתייחסים לאימפדנסים כהתנגדות רגילה.

Z – שקול התנגדות, Y – שקול למוליכות.

בקבל: $Y_c = jwc$, $Z_c = \frac{1}{j\omega c} = \frac{-j}{\omega c}$ ובסליל $Y_L = \frac{1}{j\omega L} = \frac{-j}{\omega L}$, $Z_L = j\omega L$

במצב סינוסי עמיד הזרם בקבל מקדים את המתח ב- 90 מעלות. ואילו בסליל הזרם מפגר אחרי המתח ב- 90 מעלות.

מצב תהודה (רזוננס):

במצב תהודה, המתח שמספק מקור סינוסי למעגל השקול והזרם שנכנס למעגל יהיו באותה פאזה. לכן: $\mathrm{Im}(\frac{\hat{V}_s}{\hat{I}_1}) = \mathrm{Im}(Z_{in}) = \mathrm{Im}(Y_{in}) = 0$ כאשר $\hat{V}_s$ הוא פאזור מתח המקור, $\hat{I}_1$ הוא פאזור הזרם הזורם דרך המקור ו- Z_{in} הוא אימפדנס הכניסה.

תהודה:

תדר התהודה הוא התדר שעבורו $Im\{Z_{in}\} = 0$

במצב תהודה:

מעגל RLC מקבילי וטורי בתהודה:

1. במעגלים RLC טורי/מקבילי פשוט, תדר התהודה מקיים $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. במקרה זה, תדרי 3dB- הם $\omega_{1,2} = \omega_0\left(1 \pm \frac{1}{2Q} + \frac{1}{8Q^2}\right)$. רוחב הסרט ב-3dB- הוא $\Delta\omega \approx \frac{\omega_0}{Q}$, כלומר $Q \approx \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$
2. הערה: במעגל כללי תדר התהודה ω_0 והערך של ω_0 המופיע בנוסחאות מד"ר מסדר שני אינם בהכרח זהים. עם זאת, במעגלי RLC טורי ומקבילי פשוטים – שני הגדלים זהים.

מעגל RLC מקבילי – Band Pass:

1. בתדר נמוך רוב הזרם זורם בסליל (ב- DC הסליל הוא קצר).
2. בתדר גבוה רוב הזרם זורם בקבל (הקבל שואף לקצר).
3. בתהודה הזרם דרך הנגד יהיה מקסימלי.
4. **3dB Pass Band:** הנקודות בהן הערך המוחלט של תגובת התדר H הוא $1/\sqrt{2}$ מערכו המירבי.

תגובת תדר במעגלים: $H(j\omega) = \frac{output\ phasor}{input\ phasor}$

בתהודה תגובת התדר מקסימלית.

הספקים במצב סינוסי עמיד:

הספק רגעי:

$$P(t) = v(t)\cdot i(t) = \frac{1}{2}|\hat{V}||\hat{I}|cos(\angle V - \angle I) + \frac{1}{2}|\hat{V}||\hat{I}|cos(2\omega t + \angle V + \angle I)$$

הספק ממוצע:

$$P_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t')dt' = \frac{1}{2}\underset{V_m\ I_m}{|\hat{V}||\hat{I}|}cos(\angle V - \angle I) =$$

$$= \frac{1}{2}Re\{\hat{V}\cdot\hat{I}^*\} = \frac{1}{2}|\hat{I}|^2 Re\{Z\} = \frac{1}{2}|\hat{V}|^2 Re\{Y\}$$

$$I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}\ ,\ V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, P_{av} = I_{eff}\cdot V_{eff}\cdot cos(\angle V - \angle I)$$

תנאי להספק מקסימלי: $Z_L = Z_{TH}^*$. אם התנאי מתקיים, ההספק הנופל על העומס הוא $\frac{1}{8}|\hat{V}_s|^2\frac{1}{R_s}$


הספק מרוכב: $S = \frac{1}{2}\hat{V}\cdot\hat{I}^* = p + jQ = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\{\hat{V}\cdot\hat{I}^*\} + \frac{1}{2}j\,\mathrm{Im}\{\hat{V}\cdot\hat{I}^*\}$

Power Factor: $P.F = cos\,\theta = cos(\angle V - \angle I) = \frac{P}{|S|} = \frac{P}{|\frac{1}{2}\hat{V}\cdot\hat{I}^*|}$

אלמנטים מצומדים

אלמנטים (בעיקר סלילים) ששינוי זרם באחד גורר מתח מושרה בסליל השני.

M – השראה הדדית.

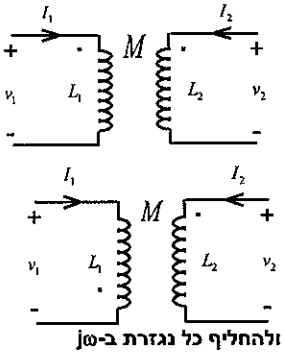

$$v_1 = L_1\frac{dI_1}{dt} + M\frac{dI_2}{dt}$$

$$v_2 = L_2\frac{dI_2}{dt} + M\frac{dI_1}{dt}$$

$$v_1 = L_1\frac{dI_1}{dt} - M\frac{dI_2}{dt}$$

$$v_2 = L_2\frac{dI_2}{dt} - M\frac{dI_1}{dt}$$

במצב סינוסי עמיד, ניתן להשתמש בפאזורים ולהחליף כל נגזרת ב-jω

קביעת הסימן במשוואות אלמנטים מצומדים:

1. אם 2 הזרמים נכנסים או יוצאים מהנקודות אז L, M יהיו בעלי סימן זהה.
2. אם זרם אחד יוצא והשני נכנס אז L, M יהיו בעלי סימן מנוגד.


חיבור טורי של סלילים מצומדים: $L_{total} = L_1 + L_2 \pm 2|M|$

חיבור מקבילי של אלמנטים מצומדים: $\Gamma_{total} = \Gamma_1 + \Gamma_2 \pm 2|\Gamma_{12}|$ כאשר Γ זוהי מטריצת ההשראות ההופכית. נשתמש ב + או ב – לפי הסימן של Γ_{12} במטריצה.

מקדם צימוד: $0 \le K \le 1 \Rightarrow K \triangleq \frac{|M|}{\sqrt{L_1\cdot L_2}}$. עבור צימוד מלא K=1. כאשר K=0 אין צימוד.

שנאי אידיאלי:

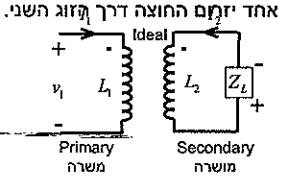1. אין בזבוז אנרגיה.
2. צימוד מלא: אין זליגת שטף מגנטי - כל השפעת השדה המגנטי עוברת לסליל השני.
3. $L_1, L_2 \to \infty$
4. בכל רגע סכום ההספקים הוא אפס: $v_1(t)\cdot I_1(t) + v_2(t)\cdot I_2(t) = 0$ כלומר:
   א. אין אגירת אנרגיה ואין בזבוז אנרגיה.
   ב. כל הספק שנכנס לשנאי דרך זוג הדקים אחד יוצא החוצה דרך זוג השני.



מתנאים אלה נובע:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{L_1}{L_2} = \frac{n_1^2}{n_2^2}$$

$$n_1\cdot I_1 = -n_2\cdot I_2$$

בעיות עם שנאי אידיאלי ניתן לפתור ב- 2 דרכים:

1. ע"י משוואות אלמנטים מצומדים והשאפת L לאינסוף.
2. ע"י שיקוף (זוהי דרך פשוטה יותר עבור רוב המקרים)

שיקוף:

הפיכת מעגל עם שנאי אידיאלי למעגל אחד. כאשר 2 הזרמים נכנסים לנק', מעבירים אלמנטים ומקורות מהמעגל המשני למעגל הראשוני כמתואר בטבלא:

הערות:

- כאשר זרם אחד יוצא מהנק' והשני נכנס – אז I_2 יעבור ב- "+".
- בהעברת אלמנטים מהראשוני למשני (n_1/n_2) יוחלף ב- (n_2/n_1).

ערך במעגל המשני	ערך במעגל הראשוני
Z_L	$Z_L\cdot(n_1/n_2)^2$
R	$R\cdot(n_1/n_2)^2$
L	$L\cdot(n_1/n_2)^2$
C	$C\cdot(n_2/n_1)^2$
v_2	$v_2\cdot(n_1/n_2)$
I_2	$-I_2\cdot(n_2/n_1)$

מקורות מבוקרים

למקור מבוקר מתייחסים כרכיב / אלמנט (מבחינת כיווני זרמים ומתחים) ולא כמקור רגיל. לכן על מקור מתח מבוקר נבחר את הזרם בכיוון מה + ל -.

קיימים 4 סוגי מקורות מבוקרים: מקור זרם מבוקר מקור זרם, מקור זרם מבוקר מתח, מקור מתח מבוקר מתח ומקור מתח מבוקר זרם.

הערות:

1 - בשלבי הפתרון של מעגלי בהם קיימים מקורות מבוקרים, אסור לנתק או לקצר את המקור המבוקר.

2 - יתכן שיווצר מצב שבו Z_{in} שכולל בין היתר מקור מבוקר, יקבל ערך התנגדות שלילי (Z_{in} - נותן הספק למעגל במקום לצרוך הספק).

כלל קרמר:

הפתרון למערכת המשוואות $A\vec{x} = \vec{b}$ מקיים $x_k = \frac{\det(A_k)}{\det(A)}$

x_k הוא הרכיב ה-k של ווקטור הפתרון $\vec{x}$

A_k מתקבלת מהחלפת העמודה ה-k של A בווקטור $\vec{b}$

זהויות טריגונומטריות:

מכפלה לסכום	סכום למכפלה
$\cos\theta\cos\varphi = \frac{\cos(\theta-\varphi)+\cos(\theta+\varphi)}{2}$	$\sin\theta+\sin\varphi = 2\sin\left(\frac{\theta+\varphi}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$
$\sin\theta\sin\varphi = \frac{\cos(\theta-\varphi)-\cos(\theta+\varphi)}{2}$	$\sin\theta-\sin\varphi = 2\cos\left(\frac{\theta+\varphi}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$
$\sin\theta\cos\varphi = \frac{\sin(\theta+\varphi)+\sin(\theta-\varphi)}{2}$	$\cos\theta-\cos\varphi = -2\sin\left(\frac{\theta+\varphi}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$
	$\cos\theta+\cos\varphi = 2\cos\left(\frac{\theta+\varphi}{2}\right)\cos\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$

יחידות:

$$Volt = Ampere \cdot Ohm = \frac{kg \cdot m^2}{s^3 A}$$

$$Ampere = \frac{Coulomb}{Sec}$$

$$Ohm = \frac{Volt}{Ampere}$$

$$Farad = \frac{Coulomb}{Volt}$$

$$Henry = \frac{Weber}{Ampere} = \frac{Volt \cdot sec}{Ampere}$$


$$Watt = A \cdot V$$

$$nano: n = 10^{-9};\quad micro: \mu = 10^{-6};\quad milli: m = 10^{-3}$$

$$Giga: G = 10^{9};\quad Mega: M = 10^{6};\quad Kilo: K = 10^{3}$$

$$\chi_c = \frac{1}{\omega C} \qquad \chi_L = \omega L$$

ציר המרוכבים:

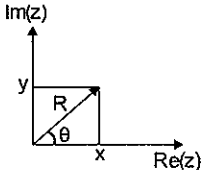

עיכוב פאזה בין זרם ומתח על סליל וקבל:

